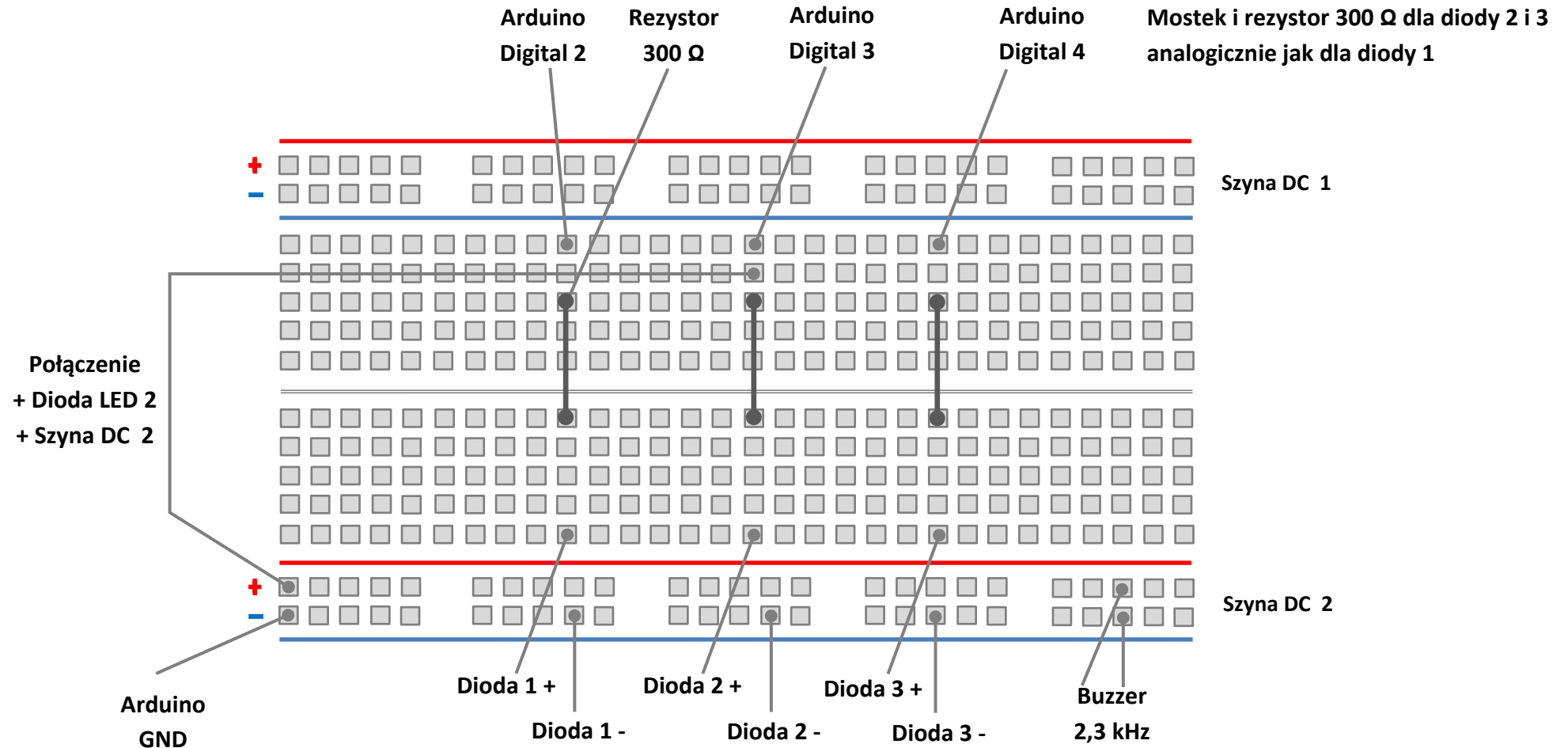


PŁYTKA PROTOTYPOWA STYKOWA BREADBOARD

Nazwa układu: *programowanie pracy równorzędnej lub alternatywnej układu diodowego LED*




Napięcie na płytę ARDUINO UNO R3: 9V / DC
Napięcie na płytę stykową: 5V / DC

Projekt Wykonano w Pracowni Robotyki w DMOW w Wałbrzychu
Projektowali: *Paweł Bentkowski, Grzegorz Baniecki*

PŁYTKA PROTOTYPOWA STYKOWA BREADBOARD

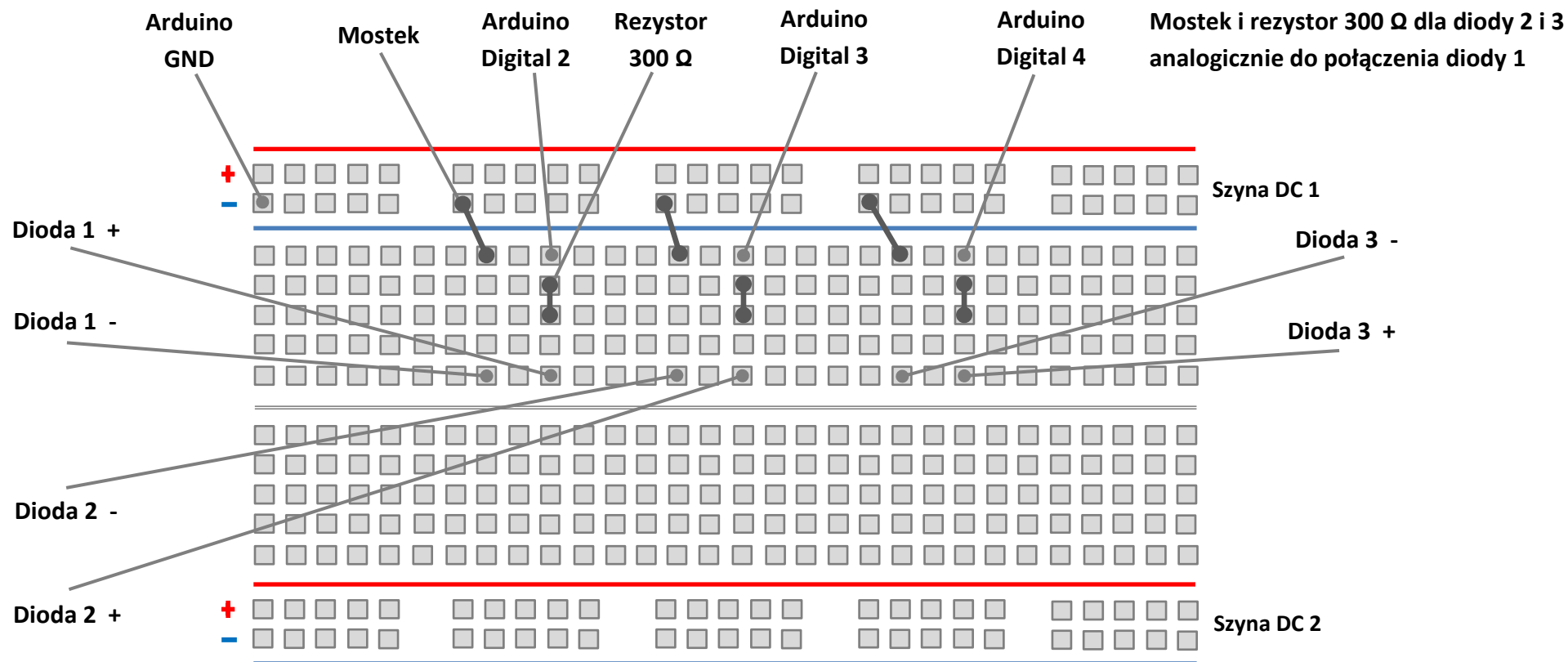Nazwa układu: *programowanie pracy równorzędnej lub alternatywnej układu diodowego LED*



Napięcie na płytę ARDUINO UNO R3: 9V / DC


Napięcie na płytę stykową: 5V / DC

Projekt Wykonano w Pracowni Robotyki w DMOW w Wałbrzychu

Projektowali: *Paweł Bentkowski, Grzegorz Baniecki*

PŁYTKA PROTOTYPOWA STYKOWA BREADBOARD

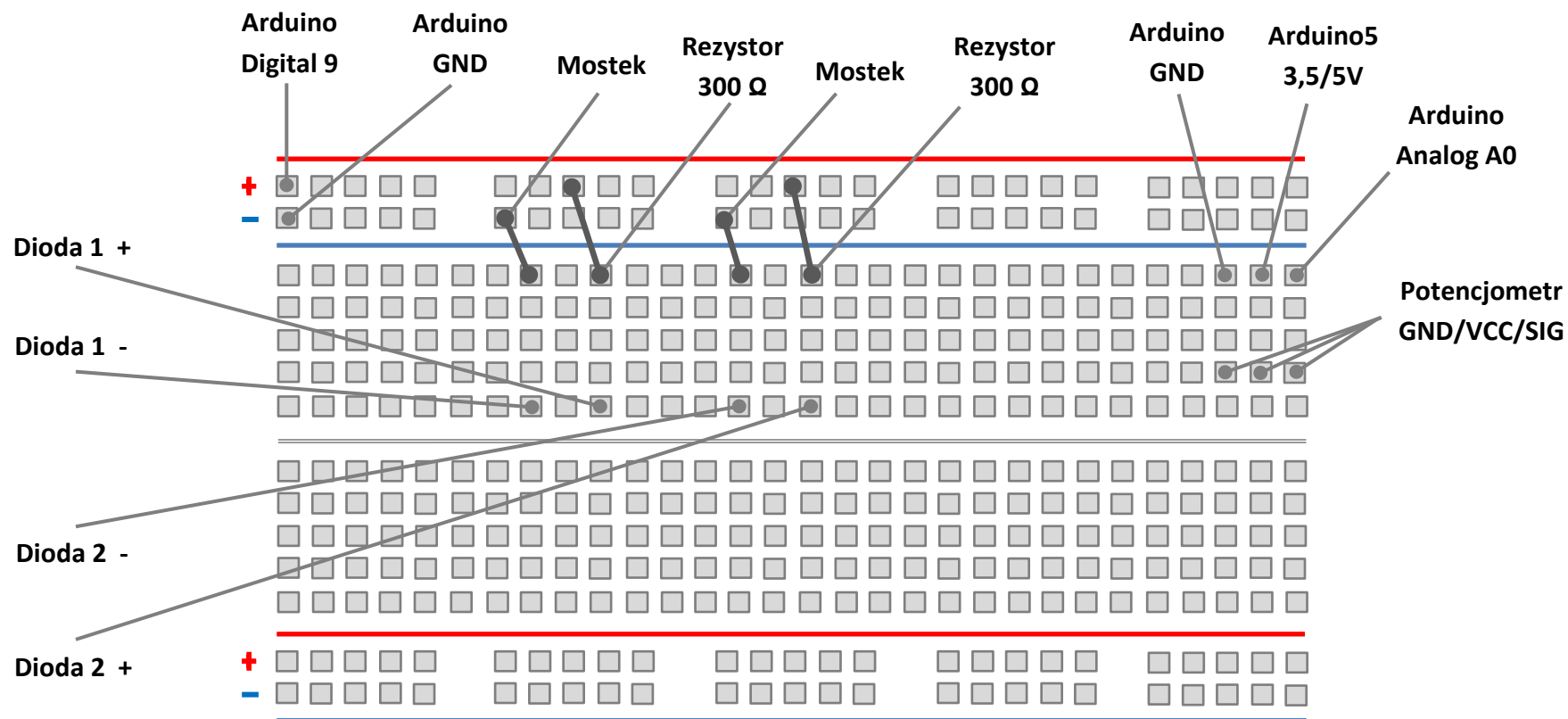Nazwa układu: *układ sterujący rezystancją układu diodowego LED*



Napięcie na płytę ARDUINO UNO R3: 9V / DC

Model potencjometru: PCB 5V

Projekt Wykonano w Pracowni Robotyki w DMOW w Wałbrzychu

Projektowali: *Paweł Bentkowski, Grzegorz Baniecki*